
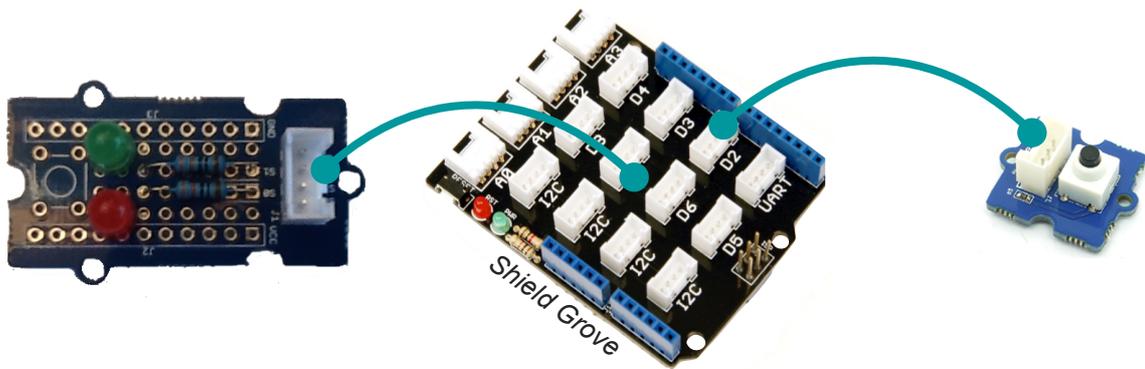


# MODULE FLIP FLOP

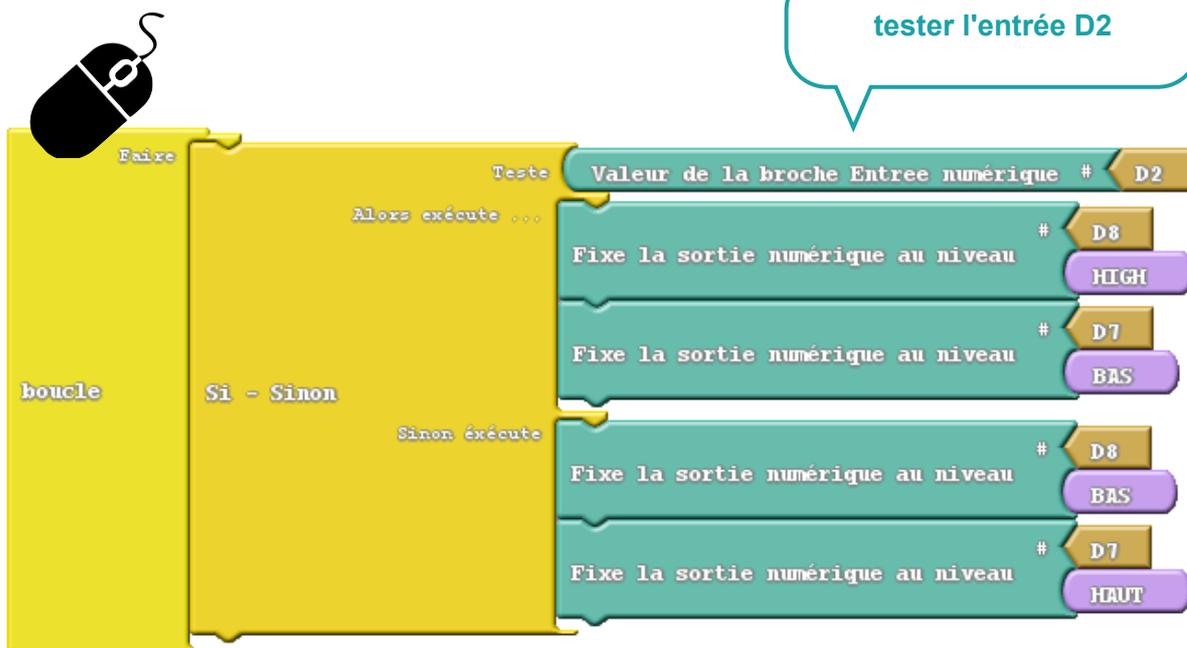

L'actionneur FLIP-FLOP se connecte à l'une des sorties numériques : D2 à D8.

tester l'entrée D2




si oui  
activer la  
sortie D8 et  
désactiver  
la sortie D7

si non  
désactiver  
la sortie D8  
et activer la  
sortie D7




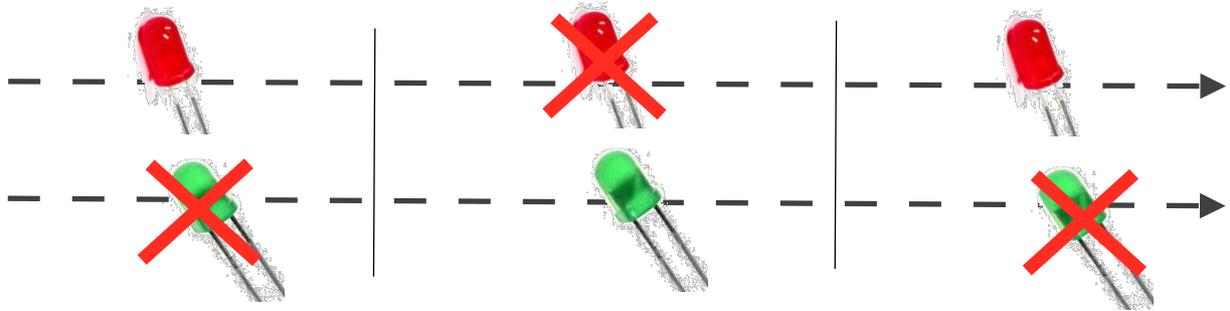
Ce programme permet de faire basculer l'état logique d'une del à une autre del après avoir en appuyant sur le bouton poussoir.




Bouton poussoir relâché

Bouton poussoir appuyé

Bouton poussoir relâché

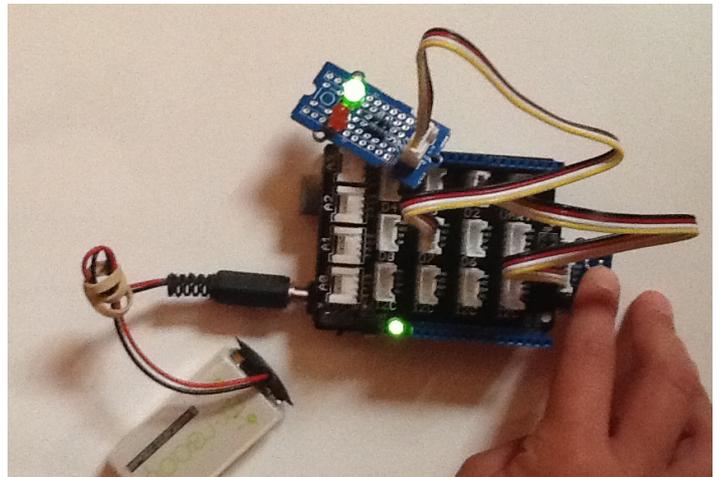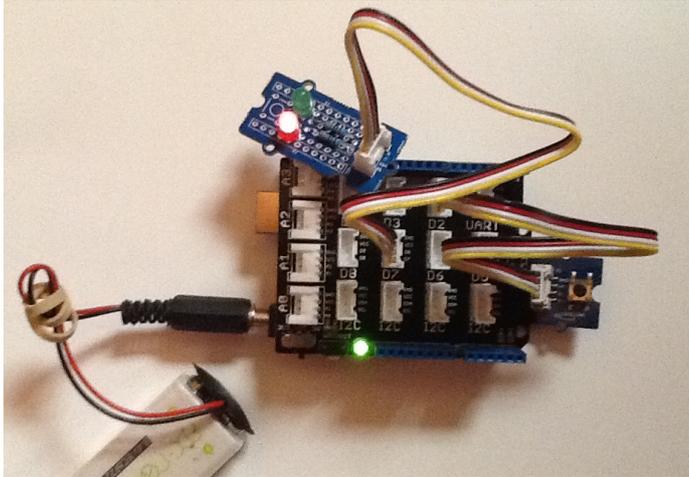

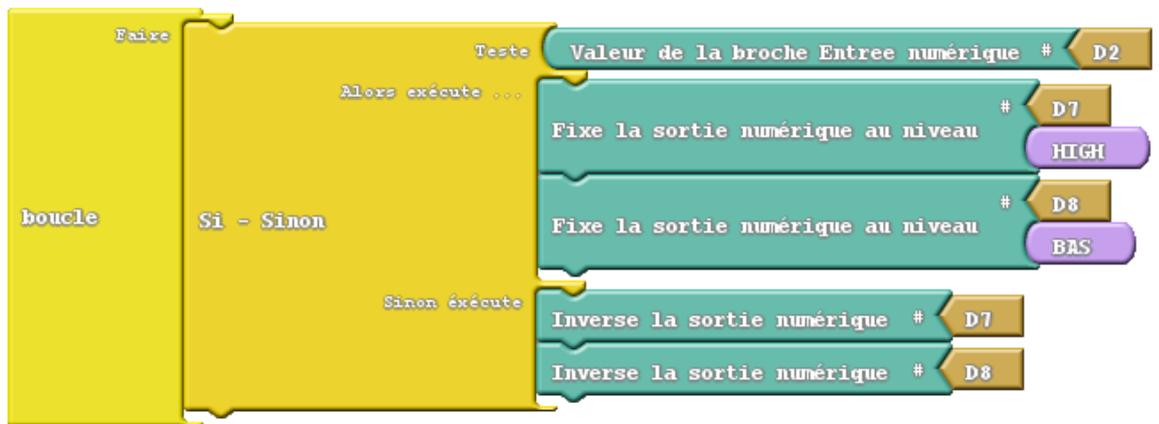Réaliser le même fonctionnement en utilisant la fonction "Inverser la sortie numérique..."



Où trouver la cette fonction dans ARDUBLOCK ?

